

Examen corto sobre lógica secuencial

Instrucciones de entrega: *Asignación individual. Dispone de 40 minutos para contestar la pregunta. La entrega debe ser un solo archivo PDF. Puede adjuntar fotos en el documento como parte de la solución. El archivo debe ser entregado en la plataforma Mediación Virtual, en la asignación indicada para el día de hoy. Debe mostrar todos los pasos que conllevan a su solución cuando así lo amerite. Cada pregunta tiene un valor de 10 puntos.*

1. Complete el diagrama de temporización de la figura 1.

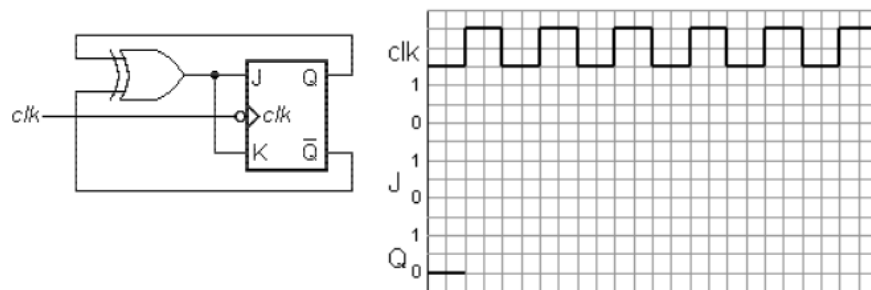


Figura 1: Diagrama del problema 1.

2. Complete el diagrama de temporización de la figura 2.

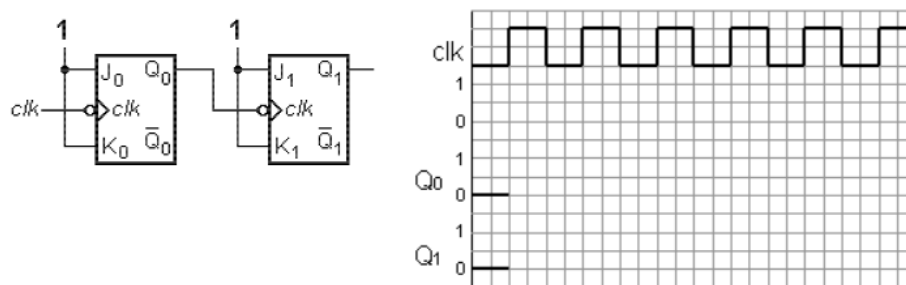


Figura 2: Diagrama del problema 2.